

דסקה 1075
567153394

30

2. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$



$$R_{13} = R_1 + R_3 = 2\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega = 3\text{ k}\Omega$$


$$R_2 = 3\text{ k}\Omega$$

* DIPPN RYN Ud W W

$$I_{R1} = I_{R3} = I_{S2} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 3\text{mA} \cdot \frac{3\text{k}\Omega}{3\text{k}\Omega + 3\text{k}\Omega} = 0.75\text{mA}$$

$$I_{R1c} = I_{S2} \cdot \frac{R_{13}}{R_{13} + R_2} = 3\text{mA} \cdot \frac{3\text{k}\Omega}{3\text{k}\Omega + 3\text{k}\Omega} = 3/2\text{mA}$$

ענטפער אן מקור הסבר IS_2 ווקלי:

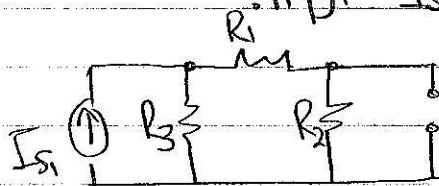

$$R_{1,2} = R_1 + R_2 = 3k\Omega + 2k\Omega = 5k\Omega$$

$$R_3 = 1k\Omega$$

כבר יש לי מנהל מקומי : על מנת פז

$$I_{R_2} = I_{R_3} = I_{S_1} \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_2} = 2 \text{ mA} \cdot \frac{1 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 5 \text{ k}\Omega} = \frac{1}{3} \text{ mA}$$

$$I_{B3} = I_{S1} \cdot \frac{R_{12}}{R_{12} + R_3} = 2 \text{ mA} \cdot \frac{5 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega} = 5/3 \text{ mA}$$

$$I_{R_1} = I_{R_1 K} - I_{R_1 P} = 3/2 \text{ mA} - 1/3 \text{ mA} = 7/6 \text{ mA} = 1.167 \text{ mA}$$

$$I_{R2} = I_{R2k} + I_{R2\varnothing} = 3/2 \text{ mA} + 1/3 \text{ mA} = 11/6 \text{ mA} = 1.833 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = I_{R3C} - I_{R3P} = 3/2 \text{ mA} - 5/3 \text{ mA} = 19/6 \text{ mA} = 3.167 \text{ mA}$$



$$PE = PR_1 + PR_2 - PR_3$$

$$P_{R_1} = I_e^2 \cdot R_1 = (7/6 \text{ mA})^2 \cdot 2 \text{ k}\Omega = 49/18 \text{ mW}$$

$$P_{R2} = I_{R2}^2 \cdot R_2 = (11.6 \text{ mA})^2 \cdot 3 \text{ k}\Omega = 121 / 12 \text{ mW}$$


$$P_{R3} = I_{R3}^2 \cdot R_3 = (19/6 \text{ mA})^2 \cdot 1 \text{ k}\Omega = 361/36 \text{ mW}$$

$$PE = 49/18 + 121/12 + 361/36 = 137/6 \text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_{R2}}{P_E} = (121/12) / (137/6) = 0.4416 = \underline{44.16\%}$$

2

307

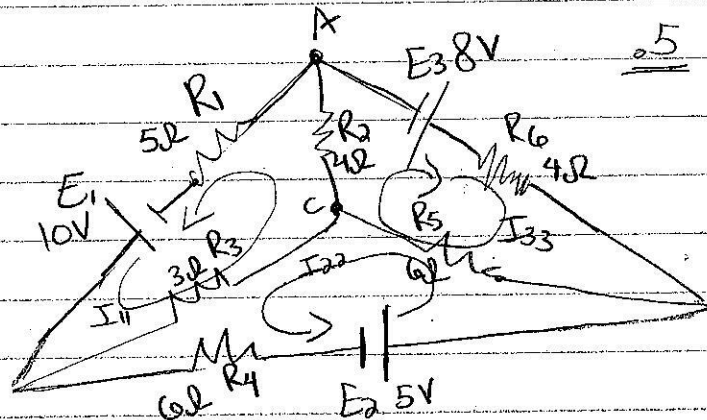

$$\begin{cases} E_1 = (I_{11} - I_{22})R_3 + (I_{11} + I_{33})R_2 + I_{11}R_1 \\ E_2 = (I_{22} + I_{33})R_5 + (I_{22} - I_{11})R_3 + I_{22}R_4 \\ E_3 = I_{33}R_6 + (I_{33} + I_{22})R_5 + (I_{11} + I_{33})R_2 \end{cases}$$

$$10 = (3 + 4 + 5)I_{11} - 3I_{22} + 4I_{33} = 12I_{11} - 3I_{22} + 4I_{33}$$

$$5 = -3I_{11} + (6 + 3 + 6)I_{22} + 6I_{33} = -3I_{11} + 15I_{22} + 6I_{33}$$


$$8 = 4I_{11} + 6I_{22} + (4 + 6 + 4)I_{33} = 4I_{11} + 6I_{22} + 14I_{33}$$

$$I_{11} = \frac{241}{263} = 0.916A, I_{22} = \frac{374}{789} = 0.474A, I_{33} = \frac{28}{263} = 0.106A$$

$$I_{R1} = I_{11} = 0.916A, I_{R2} = I_{11} + I_{33} = 1.022A, I_{R3} = I_{11} - I_{22} = 0.442A$$

$$I_{R4} = I_{22} = 0.474A, I_{R5} = I_{22} + I_{33} = 0.58A, I_{R6} = I_{33} = 0.106A$$

3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

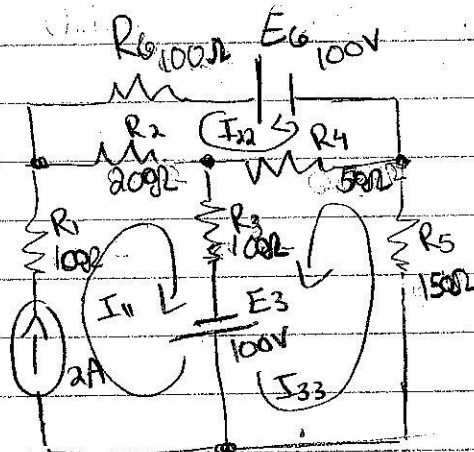

6

(3)

307

$$\begin{cases} E_6 = I_{22} \cdot R_6 + (I_{22} + I_{11}) \cdot R_2 + (I_{22} - I_{33}) \cdot R_4 \\ E_3 = I_{33} \cdot R_5 + (I_{33} - I_{22}) \cdot R_4 + (I_{33} + I_{11}) \cdot R_3 \\ I_{11} = 2A \end{cases}$$

$$\begin{cases} 100 = 400 + 350 I_{22} - 50 I_{33} \\ 100 = 200 - 50 I_{22} + 300 I_{33} \end{cases}$$

$$I_{11} = 2A$$

$$\begin{cases} 100 = 400 + 350 I_{22} - 50 I_{33} \\ 100 = 200 - 50 I_{22} + 300 I_{33} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 100 = 400 + 350 I_{22} - 50 I_{33} \\ 100 = 200 - 50 I_{22} + 300 I_{33} \end{cases}$$

$$I_{11} = 2A$$

$$I_{22} = -38/41 A$$

$$I_{33} = -20/41 A$$

$$I_{R1} = 2A$$

$$I_{R2} = I_{11} + I_{22} = 2A - 38/41 A = \frac{44}{41} A = 1.0731 A$$

$$I_{R3} = I_{11} + I_{33} = 2A - 20/41 A = \frac{60}{41} A = 1.512 A$$

$$I_{R4} = -I_{22} + I_{33} = 38/41 A - 20/41 A = 0.439 A$$

$$I_{R5} = I_{33} = -20/41 A = -0.487 A$$

$$I_{R6} = I_{22} = -38/41 A = -0.926 A$$

$$P_1 = I_{R1}^2 \cdot R_1 = 2^2 \cdot 100 = 400 W$$

$$P_2 = I_{R2}^2 \cdot R_2 = (1.073)^2 \cdot 200 = 230.26 W$$

$$P_3 = I_{R3}^2 \cdot R_3 = 1.512^2 \cdot 100 = 228.62 W$$

$$P_4 = I_{R4}^2 \cdot R_4 = 0.439^2 \cdot 50 = 9.636 W$$

$$P_5 = I_{R5}^2 \cdot R_5 = 0.487^2 \cdot 150 = 35.575 W$$

$$P_6 = I_{R6}^2 \cdot R_6 = 0.926^2 \cdot 100 = 85.748 W$$


$$P_{E3} = I_{33} \cdot E_3 = -20/41 \cdot 100 = -48.78 W$$

$$P_{E6} = I_{22} \cdot E_6 = -38/41 \cdot 100 = -92.68 W$$

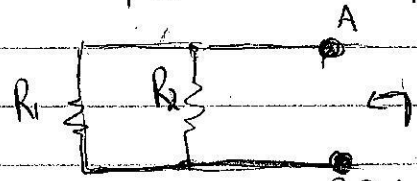4)

397


∴ R₃ - כן מוליך מנען מוליך - כן 30Ω ∴ 11.7A (כ)



$$R_{th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = \frac{600}{50} = 12\Omega$$

∴ V_{th} מוליך

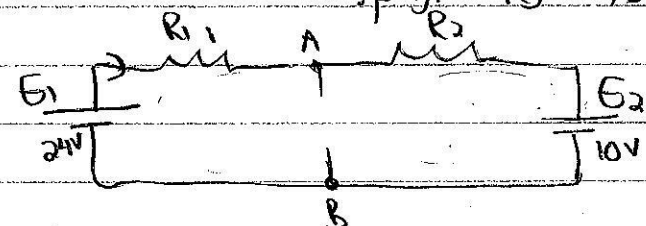A ו-B מנען - כן מוליך / מוליך - כן 15Ω
מוליך R₃ ו-B




$$E = E_1 - E_2 = 24 - 10 = 14V \quad \text{∴ מנען מנען}$$

$$U_{R1} = E \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 14 \cdot \frac{20}{20 + 30} = 5.6V \quad \text{∴ מנען מוליך של מוליך}$$

$$V_{AB} + U_{R1} - E_1 = 0$$

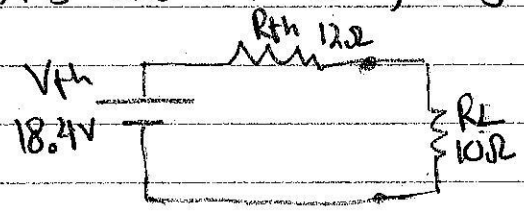
$$V_{AB} + 5.6 - 24 = 0, \quad V_{AB} = 18.4 \Rightarrow V_{th} = 18.4V$$



∴ 11.7A מוליך מוליך

$$R_N = R_{th} = 12\Omega$$

∴ 30Ω מוליך - כן מוליך R₃ - כן 30Ω ∴ I_N

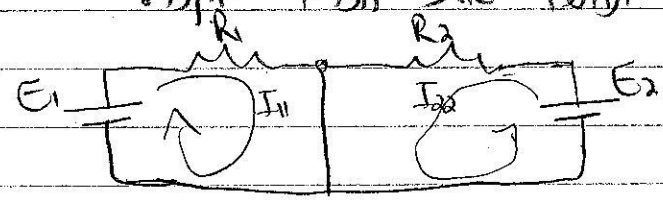


∴ מוליך מוליך של מוליך

$$\begin{cases} E_1 = R_1 \cdot I_{11} = 24 = 20 \cdot I_{11} \\ E_2 = R_2 \cdot I_{22} = 10 = 30 \cdot I_{22} \end{cases}$$

$$I_{11} = 6/5 A, \quad I_{22} = 1/3 A$$

$$I_N = I_{11} + I_{22} = 6/5 + 1/3 = 1.533 A$$

307

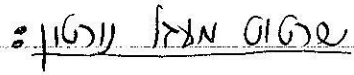















① 8

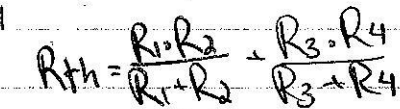

$$= \frac{101}{1+1} + \frac{204}{2+4} = 1.833R$$
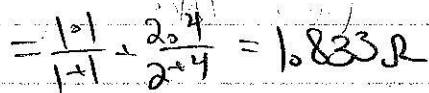
$$= \frac{101}{1+1} + \frac{204}{2+4} = 1.833R$$
$$= \frac{101}{1+1} + \frac{204}{2+4} = 1.833R$$


$$= \frac{101}{1+1} + \frac{204}{2+4} = 1.833R$$

$$= \frac{101}{1+1} + \frac{204}{2+4} = 1.833R$$

$$= \frac{101}{1+1} + \frac{204}{2+4} = 1.833R$$

$$= \frac{101}{1+1} + \frac{204}{2+4} = 1.833R$$


$$= \frac{101}{1+1} + \frac{204}{2+4} = 1.833R$$

$$= \frac{101}{1+1} + \frac{204}{2+4} = 10833R$$

7

307

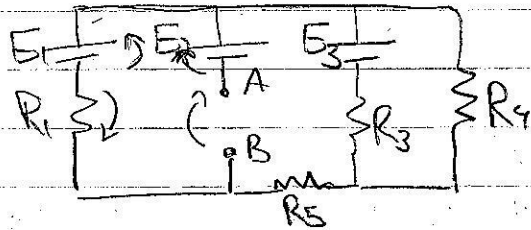
מחשבו את המתח V_{th} בין הנקודות A ו-B
: B A נקודה



$$V_{AB} + V_{R1} = E_1 + E_2 = 0 \quad \text{: סכום המתחים}$$


$$\Rightarrow V_{R1} = E_1 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_4 + R_5} = 24 \cdot \frac{1}{1 + 4 + 2} = 3.349V$$
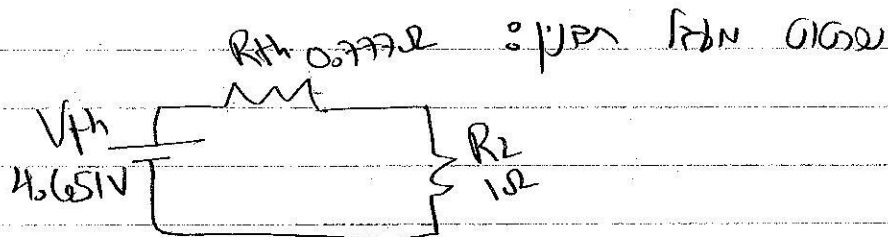
$$V_{AB} = 4.651V \Rightarrow V_{th} = 4.651V$$



$$R_N = R_{th} = 0.777\Omega$$

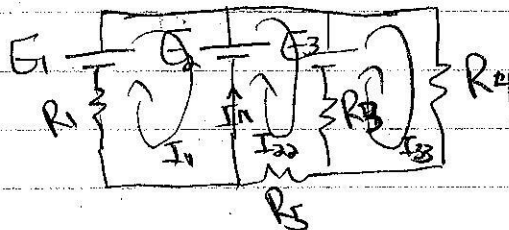: הזרם I_N הזרם הזורם דרך R_2 ו- R_3 : I_N



: הזרם I_N הזרם הזורם דרך R_2 ו- R_3

$$\begin{cases} E_1 - E_2 = R_1 \cdot I_1 \\ E_2 - E_3 = R_3 \cdot (I_{22} - I_{33}) + R_5 \cdot I_{22} \\ E_3 = R_3 \cdot (I_{33} - I_{22}) + R_4 \cdot I_{33} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 8 = I_1 \\ 4 = 4.066 \cdot I_{22} - 2I_{33} \\ 12 = -2I_{22} + 6I_{33} \end{cases}$$

$$I_1 = 8A$$

$$I_{22} = 2.286A$$


$$I_{33} = 2.762A$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I_N &= I_1 - I_{22} \\ &= 8 - 2.286 \\ &= 5.714A \end{aligned}$$

8

28

3/10/11 פתח תיכונ

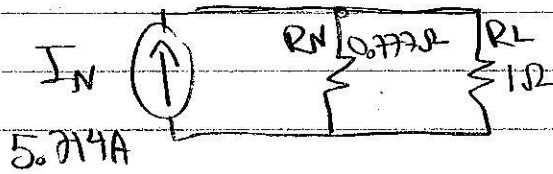

$$I_{R_2} = I_N \cdot \frac{R_N}{R_N + R_L} = 5.714 \cdot \frac{0.777}{1 + 0.777} = 2.5A$$

$$I = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{12}{1.833 + 1.1666} = 4A$$

$R_L = 1.1666$